

 FAHRZEUGSCHLOSSER/IN EFZ	<p>Datum: _____</p> <p>Experte 1 _____ _____ _____ _____</p> <p>Experte 2 _____ _____</p>	<p>Kand.-Nr. _____</p> <p>Vorgabezeit 90'</p>
--	---	--

Postenarbeit Elektrik

Diese Postenarbeit beinhaltet 3 Aufgaben.

Aufgabe 1: Beleuchtungs- und Signalanlage 40'

Auftrag: An der bereitgestellten, vormontierten Beleuchtungsanlage müssen zusätzlich zwei Markierlichter nachgerüstet werden.

Am Arbeitsplatz vorhanden:

Grundplatte mit vormontierten elektr. Bauteilen
(2 Schlüssellampen, 1 Verteildose, 1 Stecker lose)
2 nachzurüstende Markierlampen
Montagematerial (Kabelschuhe etc.)
Kabel
Elektrowerkzeug
Schema

Aufgabe 2: Fehlersuchen 35'

Auftrag: An der bereitgestellten Beleuchtungsanlage den Fehler lokalisieren und beheben.

Am Arbeitsplatz vorhanden:

Beleuchtungsanlage mit Fehler
(Schlüssellampen, Markierlichter, Verteildose, Stecker lose)
Multimeter, Prüflampe, Elektrowerkzeug
Schema

Aufgabe 3: Batterie aus- und einbauen 15'

Auftrag: a) Am bereitgestellten Fahrzeug die Batterie ausbauen und eine Ersatzbatterie einbauen.

Am Arbeitsplatz vorhanden:

Fahrzeug mit eingebauter Batterie
Ersatzbatterie
entsprechendes Werkzeug
Elektrowerkzeug